

Durchsageverstärker 1W für Auerswald COMpact 2206 / 4410 USB
Copyright (C) 2006 Alexander Foken

U+ an TS2, TS1 an TOUT, GND an TGND, NF an Mitte Audio-Buchse
Lautsprecher: 4..16 Ohm 1 Watt mit R3, 8..16 Ohm 1W ohne R3
Rel1 (TS1/TS2/TOUT) auf Modus "Ansage" einstellen

D1 und R3 können durch Drahtbrücken ersetzt werden.
LED1 und R4 können ersatzlos entfallen
C1 möglichst dicht an IC1

